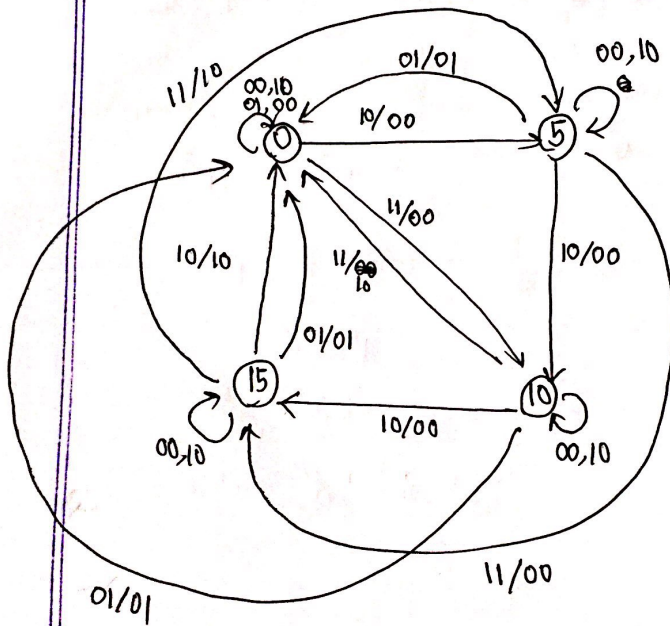


Roll: 1805098

Problem: 3

State Diagram:

Z_2
 \downarrow draw \downarrow change
 Input/Output



State

0 \rightarrow 00
 5 \rightarrow 01
 10 \rightarrow 10
 15 \rightarrow 11

Input

5 \rightarrow 10
 10 \rightarrow 4
 20 \rightarrow 00

Change \rightarrow 01

Transition Table:

	PS $y_1 y_0$	NS, Z			
		00	01	10	11
0	00	00, 10	00, 00	01, 00	10, 00
5	01	01, 10	00, 01	10, 00	11, 00
10	10	10, 10	00, 01	11, 00	00, 10
15	11	11, 10	00, 01	00, 10	01, 10

Excitation Table:

$y_1 y_0$ ps	T_1				T_0			
	$x_1 x_2$ 00	01	10	11	$x_1 x_2$ 00	01	10	11
00	0	0	0	1	0	0	1	0
01	0	0	1	1	0	1	1	0
10	0	1	0	1	0	0	1	0
11	0	1	1	1	0	1	1	0

K map:

$y_1 y_0$	$x_1 x_2$ 00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

$y_1 y_0$	$x_1 x_2$ 00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	0	0	1

$$T_1 = y_1 x_2 + \frac{y_1 y_0}{x_1 x_2} + x_1 y_0$$

$$T_0 = x_1 x_2 + y_0 \bar{x}_1 x_2$$

$y_1 y_0$	$x_1 x_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0	0
01	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1
10	1	0	1	0	1

$y_1 y_0$	$x_1 x_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	1	0	0	0
11	0	1	0	0	0
10	0	1	0	0	0

$$Z_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$+ y_1 y_0 \cdot x_1$$



$$+ y_1 x_1 x_2$$

$$= \bar{x}_1 \bar{x}_2 + y_1 x_1 (y_0 + x_2)$$

$$Z_2 = y_1 \bar{x}_1 x_2$$

$$+ y_0 \bar{x}_1 x_2$$

$$= \bar{x}_1 x_2 (y_1 + y_0)$$

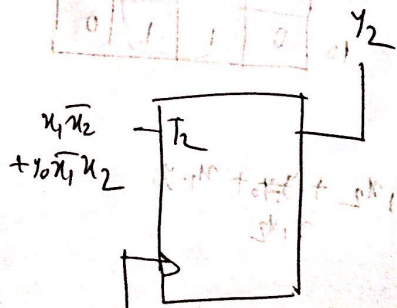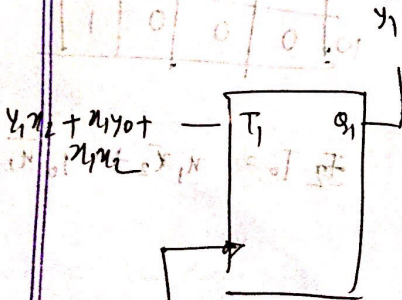

clk